

LAMPIRAN


1. Pengukuran Intensitas cahaya dengan lux meter




2. Perangkaian Seri dan Paralel



3. Pengukuran Arus dan Tegangan DC

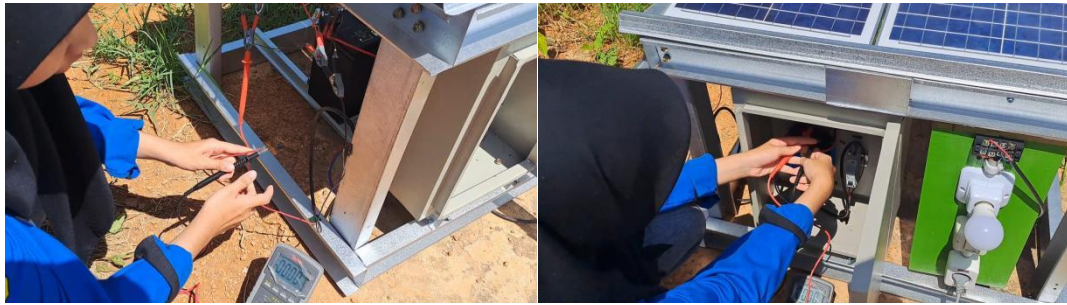

4. Pengukuran Arus dan Tegangan AC

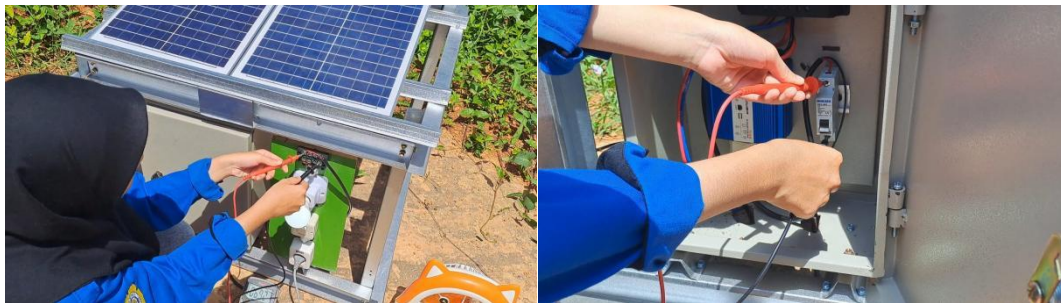

4. Hasil Pengukuran Arus dan Tegangan Paralel



5. Hasil Pengukuran Arus dan Tegangan Seri

